

فیزیک (۲)

نام:

موضوع: الکتریسیته جاری (سری اول)

دیبرستان روزبه ۲


اردوی نوروزی ۱۳۹۹

پایه یازدهم ۳


نام خانوادگی:

- ۱- مولدی را یکبار به مقاومت R_1 و بار دیگر به مقاومت R وصل می‌کنیم. در هر دو حالت در مقاومت‌ها به یک اندازه گرما تولید می‌شود. مقاومت درونی مولد چقدر است؟

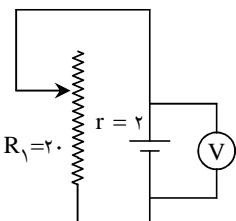
- ۲- در شکل نشان داده شده، مقاومت رئوسترا به چند اهم برسانیم تا ولتسنج نصف مقدار اولیه را نشان دهد؟



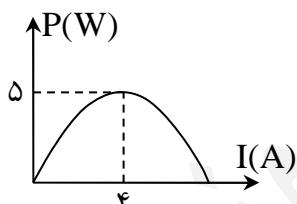
- ۳- نمودار تغییرات توان مفید یک مولد بر حسب شدت جریان گرفته شده از آن مطابق شکل است. نیروی محرکه‌ی آن مولد چند ولت است؟



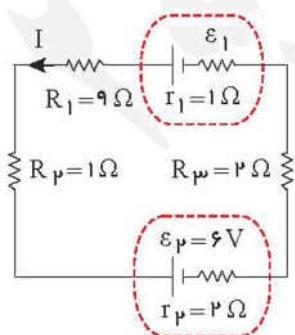
- ۴- در مدار شکل زیر، اگر توان مصرفی در مقاومت R_1 برابر با $36W$ باشد، توان تولید شده توسط مولد ϵ_1 چند وات است؟



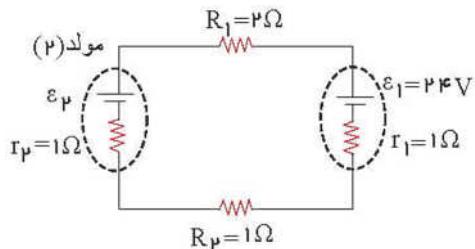
۵- در مدار شکل زیر، اگر توان ورودی مولد (۲)، دو برابر توان مصرفی مقاومت ۲ باشد، جریان عبوری از مدار چند آمپر است؟



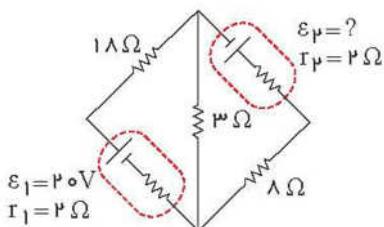
۶- در مدار شکل زیر، اگر از مقاومت ۳ اهمی جریانی عبور نکند، ε₂ چند ولت است؟



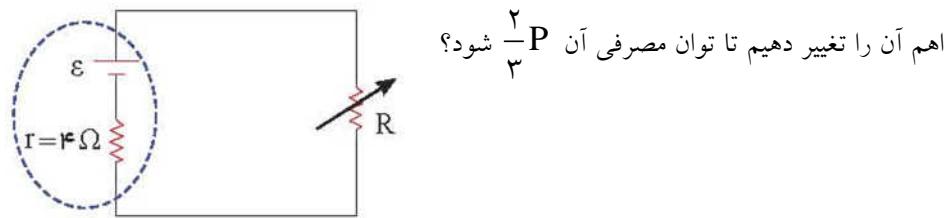۷- اگر مقاومت رئوستا را روی 6Ω تنظیم کرده باشیم و توان مصرفی آن P باشد، حداقل چند



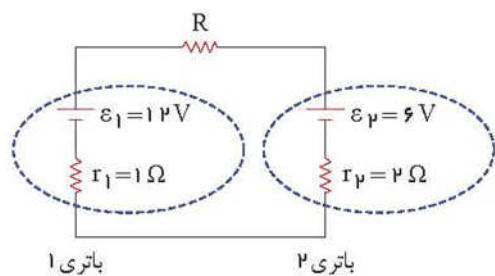۸- در مدار تک حلقه‌ای زیر، اگر توان مصرفی مقاومت R بیشینه باشد، توان مصرفی مولد ε₂ چند ولت است؟



- شکل زیر قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می‌دهد. اگر حداقل توان قابل تحمل مقاومت‌های R_1 و R_2 به ترتیب برابر $24W$ و $27W$ باشد، بیشینه اختلاف پتانسیلی که می‌توان بین دو نقطه A و B اعمال کرد طوری که هیچ کدام از این دو مقاومت آسیب نمی‌بیند، چند ولت است؟

